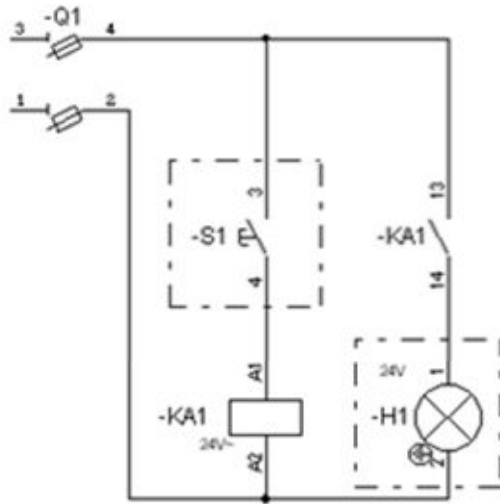


Synthèse n°1: Comment effectuer un câblage électrique?

1- Analyse du schéma :



Sur ce schéma on s'aperçoit qu'il est composé de :


- Contact Normalement Ouvert et autre divers composants ;
- Aux bornes de ces composant il y a des lettres ;



Mais à quoi correspondent ces composants ?

A quoi servent ces lettres ?

2- Identification des composants :

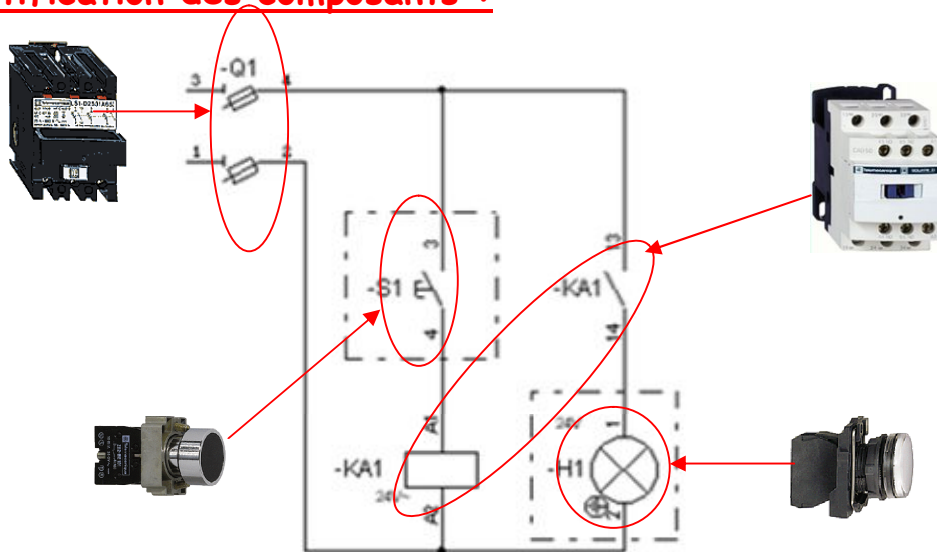

2-1 Composition et raccordement:

Représentation	Nom	Fonction	Symbole	
			Puissance	Commande
	Sectionneur porte-fusible Q1	Interrompre ou alimenter le courant et protéger contre les courts-circuits		
	Contacteur KM1 ou KA1	Distribuer l'énergie		
	Voyant H1	Visualiser l'état		H1
	Bouton poussoir S1	Transmettre un ordre		S1

